

Ασκήσεις και Εργαστήριο 9 - Δίοδοι (μέρος Β): Zener, Σταθεροποιητές, Ψαλιδιστές, Clamps

30 Απριλίου - 3 Μαΐου 2012 (βδομάδα 10)

Διάβασμα: Διαβάστε το κεφάλαιο 9, "Ημιαγωγοί και Δίοδοι", από το 2ο τόμο του βιβλίου, δίνοντας την παρακάτω έμφαση σε κάθε θέμα:

- Η δυνατότητα των διόδων να κάνουν λογικές πράξεις (AND, OR): δείτε τα κυκλώματα του σχήματος 3.5 στο βιβλίο των Sedra & Smith, "Microelectronics Circuits" (τρίτη επιλογή βιβλίου του μαθήματος), σελ. 165-166.
- Δίοδοι Zener: σελ. 111, 142-146 (χρήσιμα και τα σχετικά παραδείγματα σελ. 146-149, και λιγότερο σελ. 149-151).
- Ψαλιδιστής (περιοριστής - clipper): σελ. 151-154 (ενδιαφέρει να καταλάβετε την ιδέα της λειτουργίας του, χωρίς να δαπανήσετε πολύ χρόνο στις αριθμητικές πράξεις των ισοδύναμων κυκλωμάτων).
- Κύκλωμα Συγκράτησης Τάσης (Clamp): σελ. 154-157.
- Ανιχνευτής Κορυφής: σχήμα 9.67 στη σελίδα 159 (με μία γρήγορη ματιά στις σελίδες 157-160).
- Φωτοδίοδοι: εγκυκλοπαιδική ανάγνωση σελίδων 162-167.

Ασκήσεις: Λύστε και παραδώστε σε χαρτί την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 τις ασκήσεις 9.12 και 9.14 (σελ. 171), 9.36 (σελ. 175-176), και 9.43 (σελ. 177) του βιβλίου.

Πείραμα 9.1: Εξομάλυνση Πλήρως Ανορθωμένης Κυματομορφής

Προσθέστε στο κύκλωμα του πειράματος 8.2 έναν πυκνωτή εξομάλυνσης των 1 μF εν παραλλήλω με την αντίσταση φορτίου. **Προσοχή:** πυκνωτές τέτοιων χωρητικοτήτων είναι συνήθως ηλεκτρολυτικοί, άρα έχουν συγκεκριμένη πολικότητα και πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη φορά --αλλιώς... *κίνδυνος έκρηξης!* Το κύκλωμα που προκύπτει είναι σαν το κύκλωμα του σχήματος 9.44 (σελ. 140) του βιβλίου, αλλά χωρίς την εν σειρά αντίσταση των 170 Ω (αυτή την αντίσταση θα την έβαζε κανείς για να περιορίσει το ισχυρό ρεύμα φόρτισης του πυκνωτή τη στιγμή που ανάβει η διόδος -- όμως σε εμάς τα ρεύματα είναι πολύ μικρά σε σχέση με τις αντοχές των διόδων, και επίσης η παλμογεννήτριά μας έχει εσωτερική αντίσταση πολύ μεγαλύτερη εκείνης της ΔΕΗ...). επίσης, εμείς έχουμε αντίσταση φορτίου, την οποία δεν έχει το σχήμα 9.44. Αλλιώς, αν θέλετε, το κύκλωμά μας εδώ είναι σαν το σχήμα 9.45 (σελ. 143) του βιβλίου, με φίλτρο και αντίσταση φορτίου, αλλά χωρίς τον ρυθμιστή τάσης. Ή εναλλακτικά, το κύκλωμά μας είναι σαν το σχήμα Π9.31 (σελ. 174) του βιβλίου, μόνο που χρησιμοποιούμε ανορθωτή γέφυρας αντί μεσαία λήψη από μετασχηματιστή.

Η κυματομορφή εξόδου που περιμένουμε να δούμε είναι σαν το σχήμα Π9.33 (σελ. 175) του βιβλίου. Παρατηρήστε στον παλμογράφο την κυματομορφή εξόδου. Αλλάξτε τη συχνότητα της πηγής, και δείτε πώς αλλάζει η κυματομορφή εξόδου. Τι παρατηρείτε για πολύ χαμηλές και για πολύ ψηλές συχνότητες; Εξηγήστε το στον βοηθό του εργαστηρίου, και κάντε έναν υπολογισμό που να δικαιολογεί την κλίση της γραμμής που βλέπετε.

Πείραμα 9.2: Ρυθμιστής Τάσης με Δίοδο Zener

Στο κύκλωμα του πειράματος 9.1, μεταξύ πυκνωτή εξομάλυνσης και αντίστασης φορτίου, προσθέστε (όπως στο σχήμα 9.45, σελ. 143 του βιβλίου) έναν ρυθμιστή τάσης με δίοδο Zener σαν αυτόν του σχήματος 9.49 (σελ. 145) του βιβλίου. Σαν αντίσταση περιορισμού ρεύματος, χρησιμοποιήστε $R_s = 220 \Omega$. Σαν δίοδο Zener χρησιμοποιήστε μίαν BZX85C3v0, της οποίας η τάση κατάρρευσης είναι 3.0 Volt (προσοχή: η ανορθωμένη τάση DC πρέπει να πολώνει ανάστροφα την δίοδο Zener). Παρατηρήστε στον παλμογράφο την τάση εξόδου, για διαφορά πλάτη της πηγής, και για διάφορες συχνότητες. Ίσως προτιμήσετε, σε αυτό το σημείο, να παρακολουθείτε, στο κανάλι 1 του παλμογράφου, την τάση του πυκνωτή εξομάλυνσης, αντί της τάσης της πηγής. Ερμηνεύστε προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας στο βοήθό του εργαστηρίου.

Πειράματα 9.3: Ψαλιδιστής, Clamp, Καμπύλη Ρεύματος-Τάσης

(α) Βγάλτε τον πυκνωτή εξομάλυνσης από το κύκλωμα του πειράματος 9.2, οπότε η έξοδος σας θα πρέπει να μοιάζει σαν το σχήμα 9.58 (σελ. 153), αλλά με ανορθωμένη κυματομορφή αντί κανονικού ημιτόνου. Πειραματιστείτε με διάφορα πλάτη πηγής, και διαπιστώστε εάν η δίοδος Zener σας "ψαλιδίζει" την τάση εξόδου όποτε αυτή πάει να ανέβει πάνω από την τάση κατάρρευσης της διόδου (3.0 V).

(β) Κατασκευάστε το κύκλωμα συγκράτησης τάσης (diode clamp) του σχήματος 9.61 (επάνω --χωρίς τάση πόλωσης), σελ. 155, του βιβλίου. Χρησιμοποιήστε πυκνωτή 100 nF (μη ηλεκτρολυτικό). Με την παλμογεννήτριά μας, δεν χρειάζεται αντίσταση R πέρα από την ήδη υπάρχουσα εσωτερική αντίσταση της πηγής. Παρατηρήστε την τάση εξόδου στον παλμογράφο. Αλλάξτε πλάτος πηγής και DC Offset, και παρατηρήστε.

(γ) Μετρήστε και σχεδιάστε την καμπύλη ρεύματος-τάσης της διόδου 1N4007, π.χ. ως εξής.

(γ1) Ρεύμα διαρροής αντίστροφης πόλωσης: συνδέστε τη δίοδο, ανάστροφα πολωμένη, στο τροφοδοτικό, και εν σειρά με αυτήν το αμπερόμετρο, και μετρήστε· εάν βρείτε π.χ. ένα στεγνωτήριο μαλλιών ("σεσουάρ"), θερμάνετε τη δίοδο και ελέγξτε τον "κανόνα δακτύλων" (rule of thumb) ότι το ρεύμα αντίστροφης πόλωσης διπλασιάζεται για κάθε περίπου 10 βαθμούς Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας.

(γ2) Ορθή πόλωση: ρυθμίστε το τροφοδοτικό σε περιορισμένο, μικρό ρεύμα (από τα αριστερά κουμπιά του)· συνδέστε τη δίοδο ορθά πολωμένη στο τροφοδοτικό, και ανεβάστε το όριο τάσης του (από τα δεξιά κουμπιά του), ούτως ώστε το τροφοδοτικό να λειτουργεί σε current mode (σαν πηγή ρεύματος)· μετρήστε ρεύμα και τάση με το όργανο του τροφοδοτικού (εναλλάσσοντάς το μεταξύ των δύο μετρήσεων, με το σχετικό διακόπτη). Καταγράψτε τη μέτρησή σας, και επανλάβετε για διάφορα ρεύματα, χαμηλά και ψηλά. Απεικονίστε τις μετρήσεις σας σε καμπύλη.

[Up to the Home Page of CS-121](#)

© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 4 April 2012, by [M. Katevenis](#).