

HY-121

Τετράκις Επιπλέοντα Υπόλογοι
Πανεπιβραβευτικοί Κρίσιμοι

Παραδείγματα


(1)

Εύρισκα 1^η: Βασική Αρχής Ηγετικών Κυκλωμάτων.

Πύρρος Δικτυωρεστήρους, Έτος 2008:

- Για τα παρακάτω κύκλωμα βρείτε ποια συνθήσεις είναι αυτοδεξιά ή
βερπά ή γοια η αρράβητα.

A

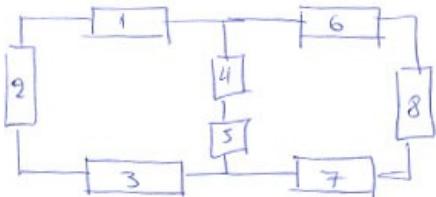

Άνω


- ΣF βερπά είναι τα συνθήσεις
- Δ 1, 2, 3
 - Δ 6, 7, 8
 - Δ 4, 5

Γιατί βρίσκονται στον ίδιο κύκλο οι
εποχέντες διαρροές στον ίδιο σημείο.

Κανένα συνθήσιο δεν είναι αυτοδεξιό παρασήμαντα με τον οποίο αφού

- Επαναλαμβάνεται το ίδιο εργασία με τα κύκλωμα.


B

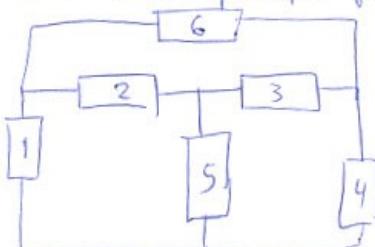

Άνω

Κανένα συνθήσιο δεν είναι παρασήμαντα με τον οποίο αφού
επειδή επειδή το έχει ξεκινήσει σε άλλη σημείο.

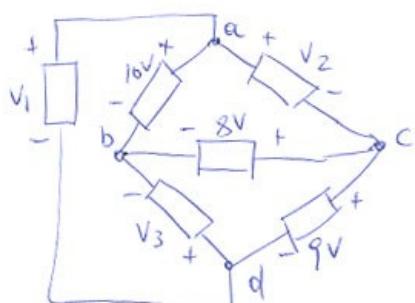- Για το κύκλωμα Γ βρείτε τις σημειώσεις V_1, V_2 & V_3 .



Άνω

Για να βρούμε τις σημειώσεις V_1, V_2 & V_3 θα
αρχίσουμε με τον KVL σε διαδοπούς βρούμενος
των κύκλωμάτων.

Δ Βρούμε $a b c d a$

$$10V - 8V + 9V - V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 11V$$

Δ Βρούμε $a b c$


$$10V - 8V - V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = 2V$$

Δ Βρούμε $b c d$

$$-8V + 9V + V_3 = 0 \Rightarrow V_3 = -1V$$

Γιατί V_3 η ζεύγη είναι 1V. Ανά
προϊόν να αλλάξει την πολικότητα
των σημείων b & d.

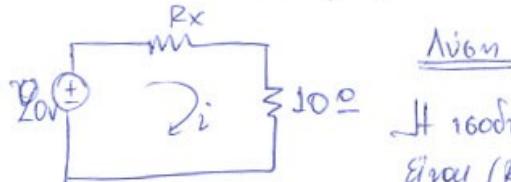
- ② Σε παραίσκυμα της ευρετρής 16V η ιανταγωγή είναι 2Ω. Είναι 100W. Ποια είναι η τιμή του R_X .




Λύση

Η ιανταγωγή αντιστάση των δύο εργασιών είναι $(R_X + 10)\Omega$. Επομένως γρετή σημείωση που θα χρησιμεύσεις
Το κύτιφτα είναι $i = \frac{20V}{(R_X+10)\Omega}$

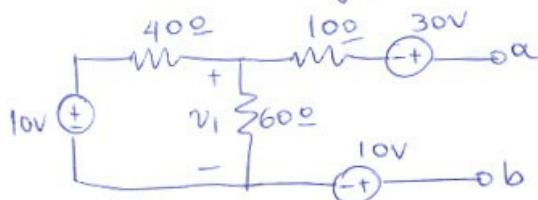- ③ Για το παρακάτω κύτιφτα βρείτε την ταξηδιωτική τοποθεσία AB.



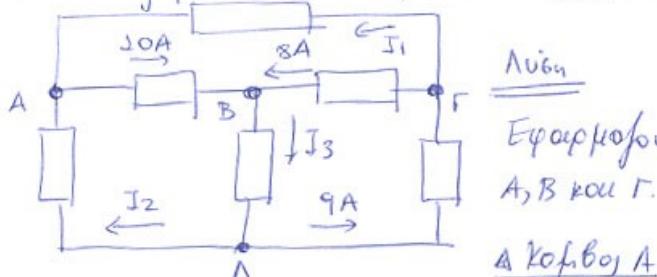- ④ Για το κύτιφτα που δίνεται πλέον βρεθεί τα πενταρά I_1 , I_2 & I_3 .



Λύση

Εφαρμόζουμε τον KCL στους κομβούς A, B και G.

A κομβού A

$$I_2 + I_1 = 10$$

B κομβού B

$$10 + 8 = I_3 \Rightarrow I_3 = 18A$$

G κομβού G


$$9 = I_1 + 8 \rightarrow I_1 = 1A$$

από σήμερη γροκνήση στη $I_2 = 9A$

Η λύση μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε Δ $I_3 = I_2 + 9$

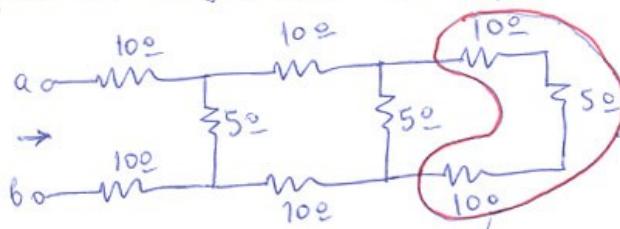
(3)

- ① Βρείτε τις ενοπλήτικις αντίσταση που βλέπουν τα δύο αγόρια.




Λύση

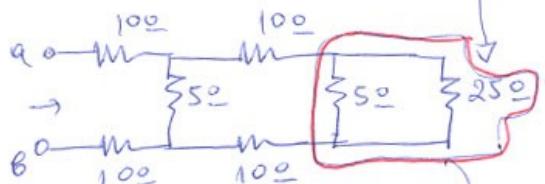
Οι αντίστασης είναι $6\frac{2}{3}$ έμψη σύριγκα περιφέρειας για την περιφέρεια των δύο αγόριών μας.



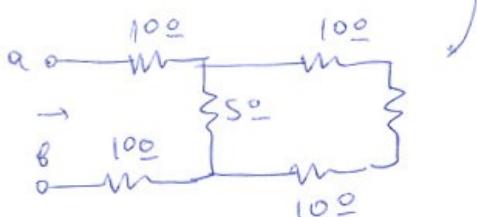
Οι αντίστασης είναι παράλληλη επομένων των κύριων προπομπών των πλευρών περιφέρειας.



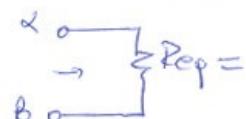Συνεχίζοντας με την παλαιά διάταξη προπομπής στο κύριο.




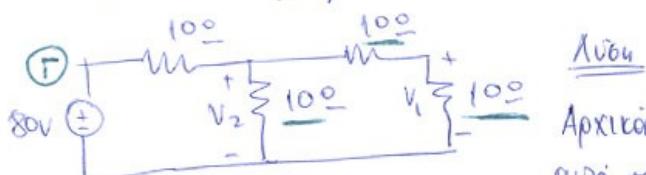- ② Χρησιμοποιήστε τη σχέση των διαρθρώσεων προπομπών για V_1 & V_2 για το παρακάτω σύκλιψη.




Λύση

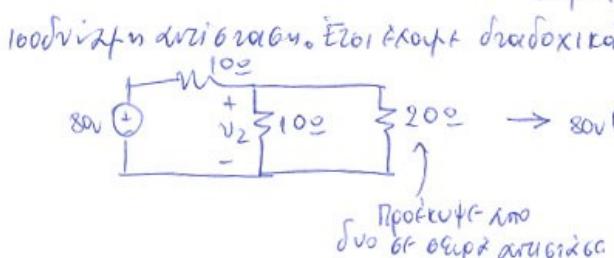Αρχικά θα βρούμε την τάση V_2 . Για να γίνει αυτό πρέπει οι αντίστασης των 10Ω να εντοπίσουν τα εκφράστα των φίλων 100% αντίστασης. Έτσι θα έχει διαδοχικά:



Προέκυψε λόγω
της αρχής αντίστασης

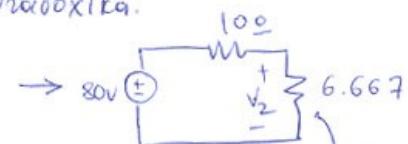


Προέκυψε
από την αντίσταση
περιφέρειας.

$$\text{Άρα στη διαρθρώση } V_2 = \frac{6.667}{10 + 6.667} \cdot 80V \approx 32V$$



άρα γνωρίζουμε την V_2 μπορούμε να επανείδημε στο κύριο Γ την προπομπή Ω_1
 $\Omega_1 = \frac{10}{10+10} \cdot V_2 = \frac{1}{2} \cdot 32 = 16V$

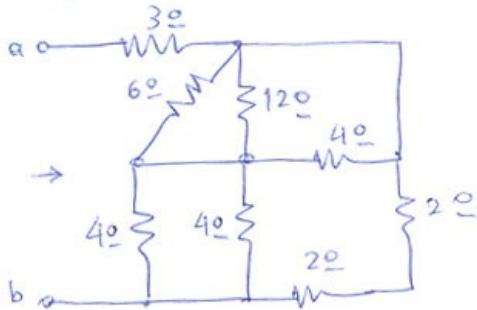(4)

- Βρείτε τις 160δνων τιμές της αριθμητικής που βγαίνουν από την σειρά ασύρματης μετάδοσης (εξασκευαστή)



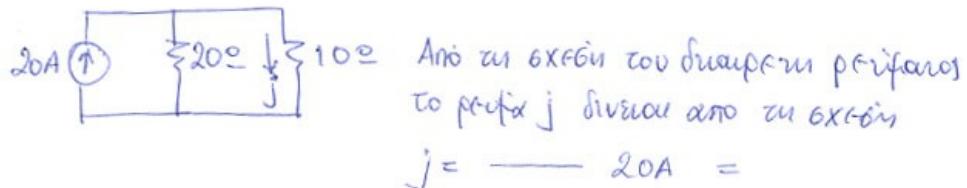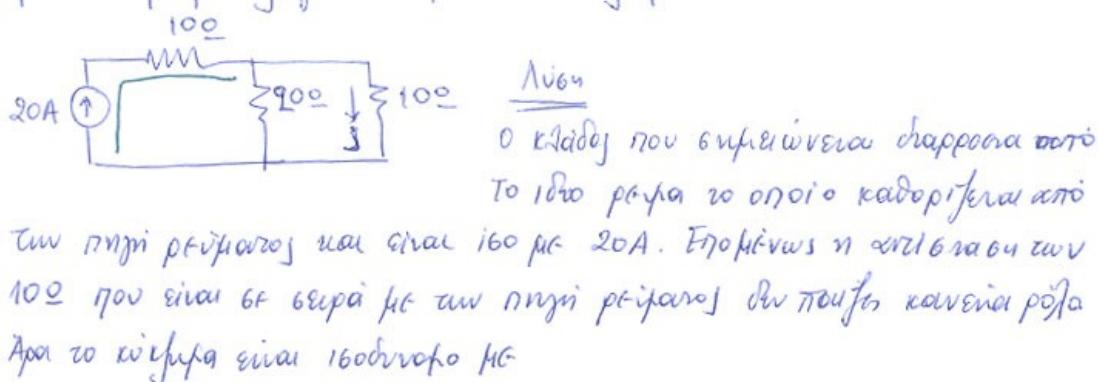- Βρείτε το περιήλιο ρεύμα για το παρακάτω κύκλωμα.



- Διάψευση της πίστης της πηγής της R_L είναι ανεξάρτητη από την τιμή των R_L (εξασκευαστή)

