


ΗΥ-121: Ηλεκτρονική Κυκλωμάτων.

Τύπος Διαμερισμάτων

4° & 5° εφτασμάτων



ΑΣΚΗΣΗ 1^η

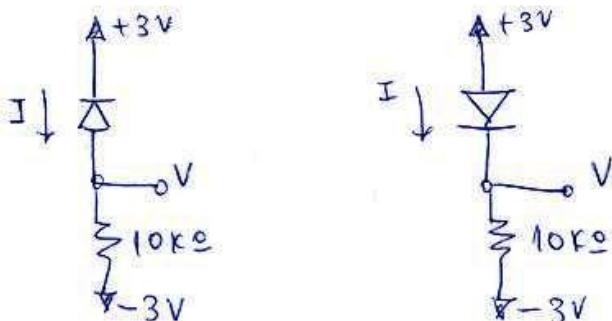Για τα παρακάτω κυκλώματα υπολογίστε το ρεύμα I σε τις τιμές V διευρύνοντας για τη δύση το μοντέλο σταθερής πτώσης γιατί $V_{on} = 0.7V$.




ΑΣΚΗΣΗ 2^η

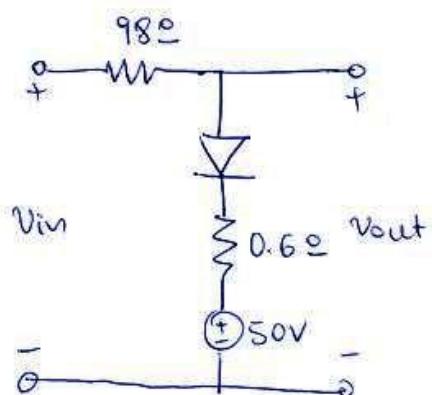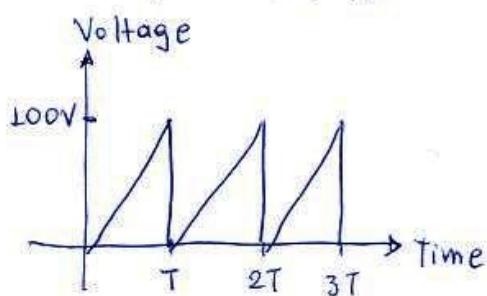Η τιμή V_{in} διέρχεται από διάγραμμα. Δωστε το διάγραμμα της τιμής V_{out} με τα παρακάτω κύκλωμα. Η στη δύση υποδέστε το μοντέλο σταθερής πτώσης με $V_{on} = 0.7V$.




ΑΣΚΗΣΗ 3^η

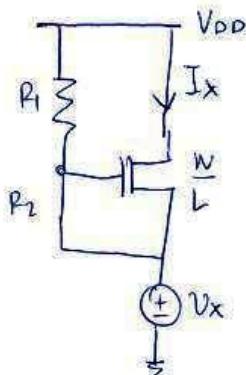Για το κύκλωμα που ορθίζεται δώστε το διάγραμμα του Tx όπου η γένη UX παίρνει υψηλό από 0 ευρ. V_{DD} . Επικρίστε κανόνα τα διαβάσαντα ωμορθίστες των $R_1 > R_2$. Αρνήστε το φαινόμενο ουφλαστήσης διαδικορφών του μηκούς καναλίου διεργασίας $I=0$. Δώστε επίσης το διάγραμμα της διαχεύνσης του γραντιέρα.




ΑΣΚΗΣΗ 4^η

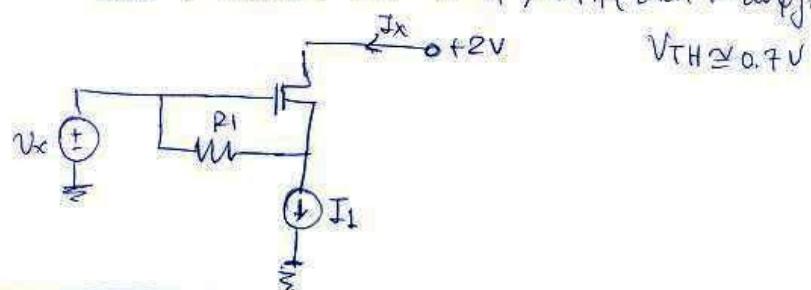Επαναδιαβάστε το σχέδιο της σύστασης 3 για το παρακάτω κυκλώμα $V_{DD} = 3.3V$. Υποθέστε ότι $R_1 \cdot I_1 > V_{TH}$ (τόσο κακωφαίρισης όσο και γραντιέρας).



ΑΣΚΗΣΗ 5^η

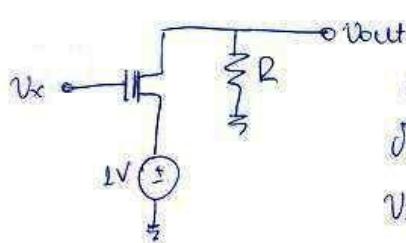

Αρνήστε το φαινόμενο ουφλαστήσης της διαδικορφών μηκούς καναλίου ($\lambda=0$) δώστε το διάγραμμα της Vout συνάρτησης της UX οπότε UX παίρνει υψηλό από 0 ευρ. 3.3V. Η τοινή κακωφαίριση $V_{TH}=0.7V$