


HY-121: Ηλεκτρονική κυκλίφαση.

Τμήμα ΤΕΙΣ. Υπόβαθρο
Πλαισιογράφιο λεπίδων

Γιώργος Δημητρίου

Λύσεις 3^ο 6C2 αστρικών

Άσκηση 1^η

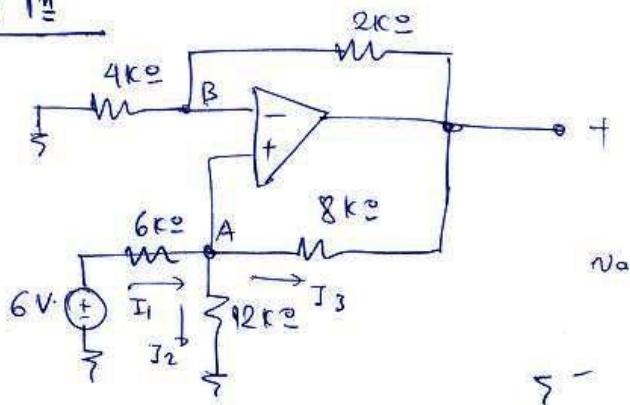

Από την KCL στην κόψη A έχουμε: $I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow$

$$\frac{6 - V_A}{6k\Omega} = \frac{V_A}{12k\Omega} + \frac{V_A - V_{out}}{8k\Omega} \Rightarrow V_{out} = 3V_A - 8 \quad (1)$$


Η τάξη 6V στην κόψη B από τη διαίρεση των ποσοτήσεων είναι

$$V_B = \frac{4}{4+2} \cdot V_{out} = \frac{2}{3} V_{out}$$

Επειδή ο γενεντός ενισχυτής ιδιωτικά φασικός καρδιώς είναι

$$V_A \approx V_B. \text{ Οπότε } \text{Από (1): } V_{out} = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot V_{out} - 8 \Rightarrow V_{out} = 8V$$

Άσκηση 2^η

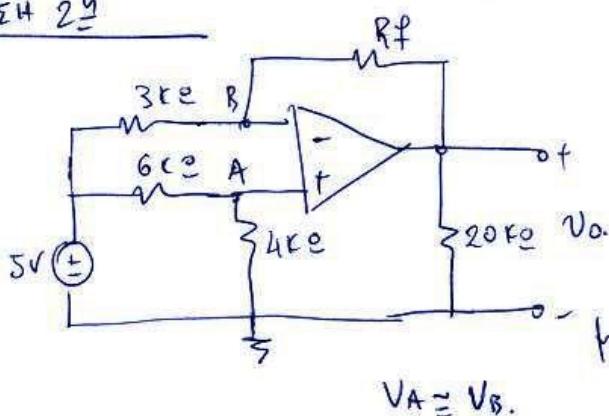

$$V_A \approx V_B.$$


Η τάξη 6V στην κόψη A
μετά τη διαίρεση τάξης
είναι $V_A = \frac{4}{6+4} \cdot 5V = 2V.$

Εργούν ο γενεντός ιδιωτικά
μπορούμε να διώρυξουμε

To p̄tima πou εισέρχεται από την αναστροφής είσοδο του zeforū. Η πότη για τη δεμηνίσυνη. Οπότε από την KCL στον καθ. B:

$$\frac{5 - V_B}{3} = \frac{V_B - V_A}{R_f} \quad | \quad I = \frac{1}{6} - \frac{P_f}{12} \Rightarrow \\ V_B \approx V_A = 2V$$

ΑΣΚΗΣΗ 3η

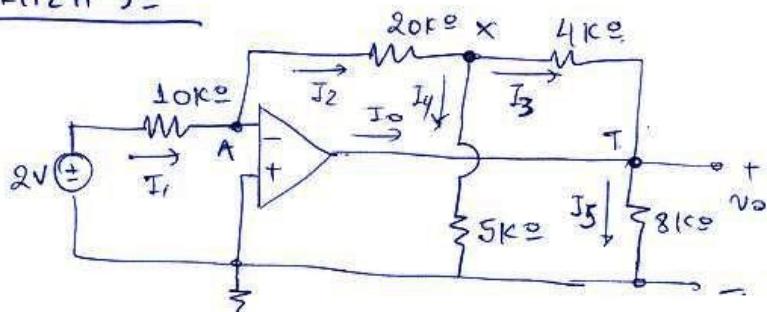

Εφόσον ο zeforū ιδωνικός τότε $V^- \approx V^+$ με αντομή $V_A \approx 0V$.

Τοις από την KCL στον (A): $\frac{2 - V_A}{10k\Omega} = \frac{V_A - V_X}{20k\Omega} \Rightarrow V_X = -4V$


Από την KCL στον καθ. X: $I_2 = I_4 + I_3 \Rightarrow \frac{V_A - V_X}{20k\Omega} = \frac{V_X - V_0}{5k\Omega} + \frac{V_X - V_0}{4k\Omega}$

$$\rightarrow V_0 = -8V$$


Από την KCL στον καθ. (T): $I_0 + I_3 = I_5 \Rightarrow$

$$\rightarrow I_0 = I_5 - I_3 \Rightarrow I_0 = \frac{V_0}{8k\Omega} - \frac{V_X - V_0}{4k\Omega} \Rightarrow I_0 = -2mA$$


ΑΣΚΗΣΗ 4η

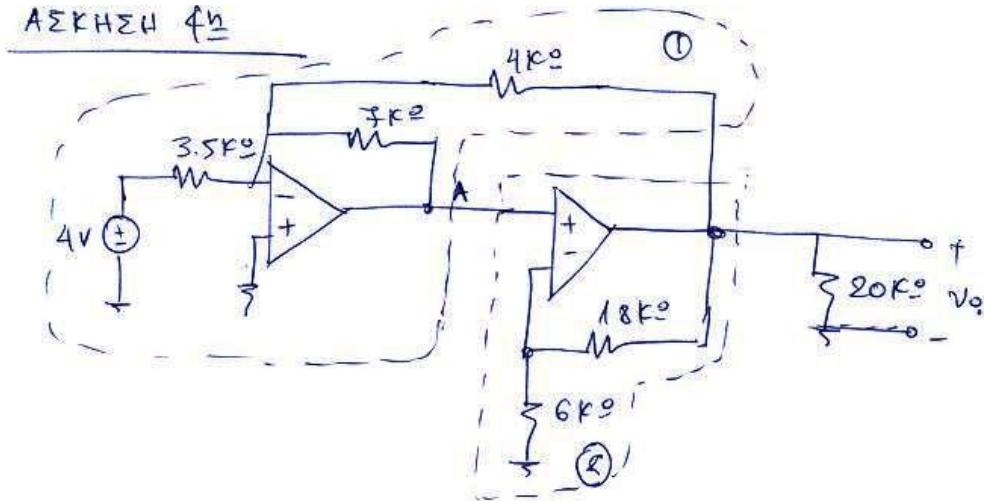

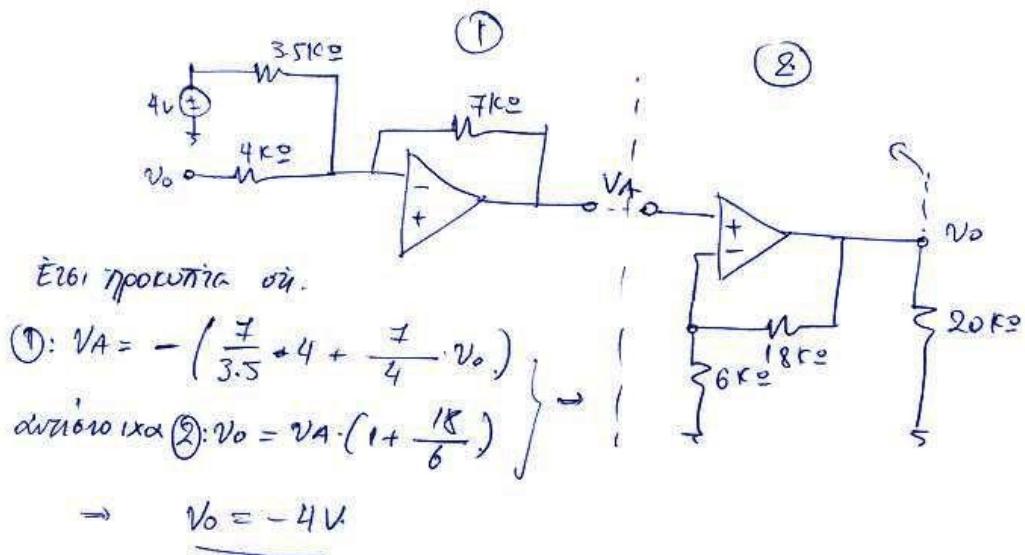To κοινωνική αποτίσσεια στο 2^ο fig: ① \Rightarrow Ενας αναστροφικός αυτοπολυτής με 8^η βαθμό
 ② \Rightarrow Ένα αναστροφικό σύστημα αυτοπολυτής συντελεστής 6^η βαθμού.
 Ο αυτοπολυτής ① ανεισεγκά προσέδωσε την είσοδο των 4V με τη στάθμη V_o.



ΑΣΥΡΗΣΗ ΣΥ

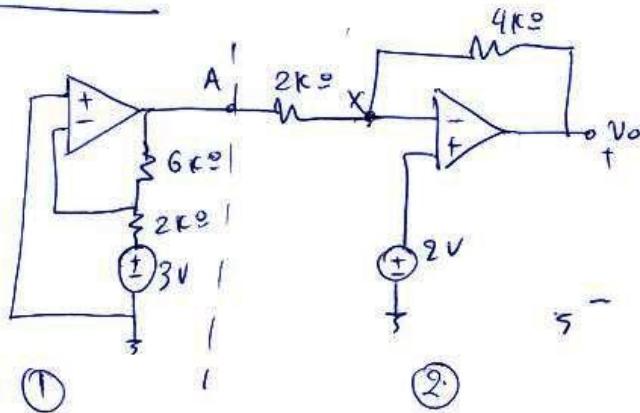

Ο πρωτός ενισχυτής αποτελεί ωραία γράφημα. Μεταβεβαφή α = 0 ηοτε

$$V_A = - \frac{6}{2} \cdot 3V = -9V \text{ οτικό.}$$

Για το διαδίκτιο ② έκοψε άντει $V_X = 2V$ απόστρενο της φέρουσας πλευράς.

Το ίσο από τον κ. κ. λ. στον κόμβο (X)

$$\frac{V_A - V_X}{2k\Omega} = \frac{V_X - V_o}{4k\Omega}$$

(Το πρώτο εισιδίδω
επονεγκούντο
διεργία μηδενική)

$$\frac{-9 - 2}{2} = \frac{-2 - V_o}{4} \Rightarrow \underline{\underline{V_o = 20V}}$$