
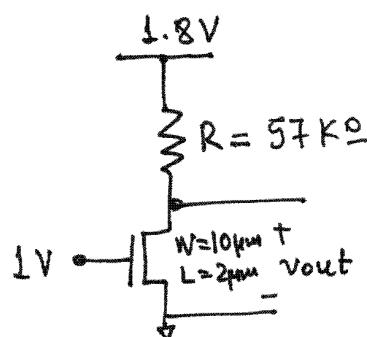


5^ο 6ET ασκήσεων

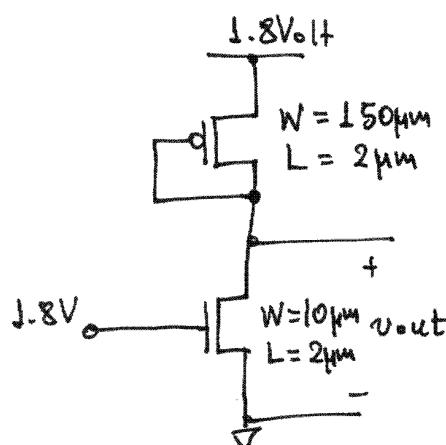- ① Για το παρακάτω κύκλωμα υπολογίστε την τάξη εξόδου V_{out} . Σας δίνεται $\mu C_{ox} = 100 \mu A/V^2 \Rightarrow V_T = 0.7V$.



- ② Για το παρακάτω κύκλωμα υπολογίστε την τάξη εξόδου V_{out} . Για τα NMOS χρησιμοποιείτε $\mu n C_{ox} = 100 \mu A/V^2 \Rightarrow V_{Tn} = 0.7V$. Αναγνωρίστε για τα PMOS $\mu p C_{ox} = 50 \mu A/V^2$ και $V_{Tp} = -0.7V$.



- ③ Για το κύκλωμα που διαβάζετε σύμφωνα με τη διαγραφή του I_x σταν να ταίνε V_X ποιρυτική στην 0 του V_{DD} . Ξεκαριστείτε καθαρά τα σημεία των μεταβατικών διαφάνειών των R_1 και R_2 .

