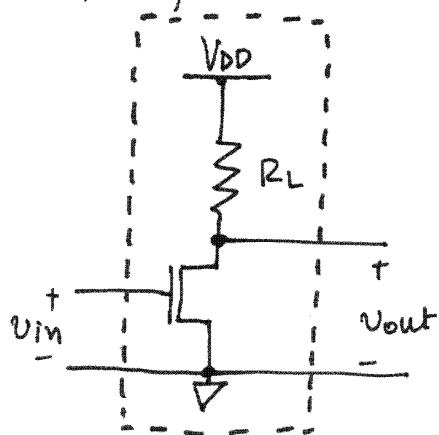


Eigaripti gtois evigxutij μt zmafigor


Στην ενότητα αυτή θα σπεσιφιδώσουμε με τη σχεδίαση αυτών των ενισχυτών με τρανζίστορ, θα αναδύσουμε τη βασική φόρμα των και θα μετατρέψουμε τους περιορισμούς που επιβάλλεται στη σχεδίαση των. Ο ενισχυτής με τον οποίο θα σχεδιασθεί είναι την εξής δομή (θυकή των NMOS αυτοζυγών που σχεδιάσθηκε για ψηφιακούς κυκλικά):




Ο διάλογος του ενισχυτή είναι το ενισχυτή την ίδιαν την οποία είσοδοι Vin χωρίς τα ακτινίδια τη μορφή των. Στην εισαργυρή αυτή εντάση στη σχεδίαση μετατρέπεται σε ενισχυτή με τρανζίστορα και τη διαδικασία που παραπέδευται στην παραπομπή της ενισχυτής.

Ουδετέρως η βασική αρχή στην οποία βασίζεται η λειτουργία των αυτού ενισχυτών που σχεδιάσθηκε είναι η εξής:

- ① Μετέχρηψε την τάση εισόδου σε ρεύμα χρησιμοποιώντας μια εξαρτήσιμη πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από την. (Τη λειτουργία αυτή περιένιμε να την εκτελέσει το τρανζίστορ πιος ήσαν δρόσεις στην περιοχή των κορεδούν.)
- ② Μετέχρηψε το ρεύμα που πήρε από την πρώτη βιβλική σήλωση σε ταίρια χρησιμοποιώντας μια αντίσταση. (Η R_L για το δίπο με ενισχυτή)
- ③ Το κέρδος Τάσης που θα επιτύχει ο ενισχυτής είναι $\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}}$

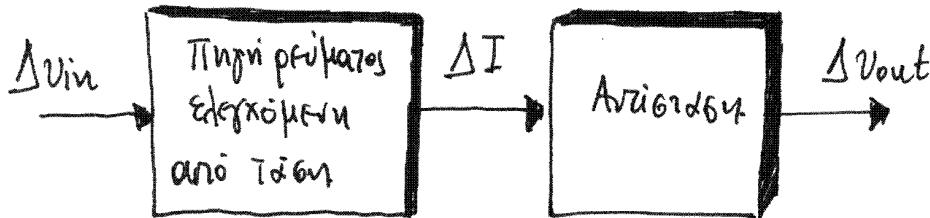

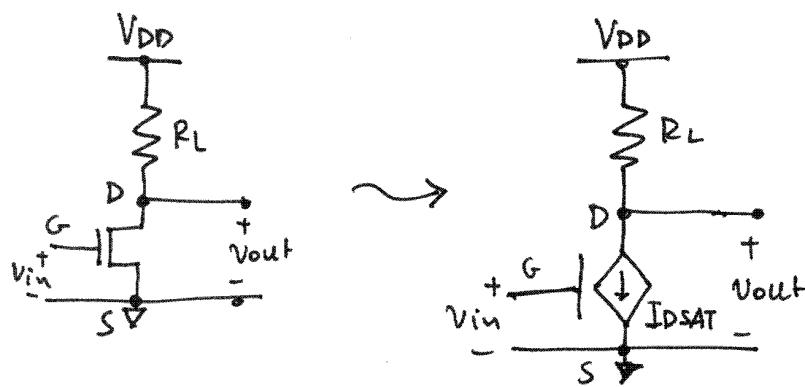Κοιτώντας τις τρεις βασικές αρχές διαπίστωνουμε ότι το πρώτο συνδέεται με την πρέπει να εξασφαλίζεται η ειρήνη του τρανζιστορ μη και λειτουργεί σαν φιλτρό πυρής ρευμάτων ελεγχόμενη από τον γύρο. Για να αυτούτοι γρετείται το NMOS:



τρανζιστορ και λειτουργεί 6WEXWS
6τιν περιοχή του κορεγμού. Αν
 Το τρανζιστορ φύγει αυτό αυτή την
 περιοχή τοις είτε δεν είναι κεντρικό
 αύρα δεν δειχνεί πράκτικα και
 επομένων ουρανού ενέργειας εξόδου,

είτε δε λειτουργεί στη γραμμική περιοχή και δε ευπεριφέρεται σαν φιλτρό-
 γραμμική αντιστροφή. Για να είναι δοιού το τρανζιστορ ουρανού πρέπει
 να ικανοποιήσει τανόχρονα δύο συνθήκες.

① $V_{DS} \geq V_T$ για το τρανζιστορ να αιρεται

② $V_{DS} \geq V_{DSAT} \Rightarrow \underline{V_{DS} \geq V_{DS} - V_T}$ για επίσης για 6τιν περιοχή του κορεγμού.

Παρατηρώντας το κύκλωμα μη εξουσίας $V_{in} = V_{DS}$ και $V_{out} = V_{DS}$.
 Ετσι προκύπτουν δύο ποδού επικινδυνεύσεων που ταν αργά λειτουργεί ταν ενισχυτή.

$$\boxed{\begin{aligned} V_{in} &\geq V_T \\ V_{out} &\geq V_{in} - V_T \end{aligned}}$$

Έχοντας υπόψιν μη αυτούς τους περιορισμούς αγνοώντας την ανάδυση του κυκλώματος. Στην περιοχή του κορεγμού το περιβάλλον διαχειρίζεται το τρανζιστορ και λατητείται την αντιστοιχία την αντιστοιχία R_L είναι το εξής:

$$I_{DSAT} = \frac{1}{2} \mu_n C_ox \frac{W}{L} (V_{DS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_ox \frac{W}{L} (V_{in} - V_T)^2$$

Το περιβάλλον αυτό προκαλεί μη πάνω γείσην για την R_L να οποιοι
 είναι ήν μή:

$$\Delta V_{RL} = I_{DSAT} \cdot R_L \Rightarrow V_{DD} - V_{out} = I_{DSAT} \cdot R_L \Rightarrow \underline{V_{out} = V_{DD} - I_{DSAT} \cdot R_L}$$

Οι σχέσεις που προέκυψαν για τα πεύκα β και τα ζετούν εξόδου αφέως από κερδούστων τους περιορισμούς ωστε το γραφίστρο να λειτουργεί στην περιοχή του κορεμάτου. Για παραδείγματα οποιασδήποτε αίσην του V_{in} πέρα των V_T οδηγεί σε ιεραρχική αίσην του πεύκου $IDSAT$ το οποίο μή τη δεύτερη του προκατίτι τη $μείωση$ της τάσης εξόδου $Vout$.

Έτσι ούτο πίστωση αίσην το V_{in} τόσο πιο πολύ μεγάλου $Vout$ δυνατενώντας την ικανότητα της βασικής αυτοδίκευσης $Vout \geq V_{in} - V_T$.

Έτσι, αυτό που γράται δια γάνταν καθό να αναρριχηθεί είναι $V_{in} < Vout$ και πολλά η μικρότερη τιμή του V_{in} που επιτρέπει το γραφίστρο να λειτουργεί στην περιοχή του κορεμάτου.

Σήμουρα την μικρότερη τιμή την γερούμενη. Πρέπει $V_{in} > V_T$ αλλιώς το γραφίστρο δεν θα αρχει. Τηρεί μένει να ανακαλυψουμε το ποντίκι οριο. Γνωρίζουμε ότι γε ούτε τη περιπτώσει πρέπει $Vout \geq V_{in} - V_T$. Η αρχειακή τιμή που επιτρέπει κατ' έναντι V_{in} (μήδην τιμή του V_{in}) είναι $V_{in} = Vout + V_T$. Εφόσον $Vout = V_{DD} - IDSAT \cdot R_L = V_{DD} - \frac{1}{2} \mu Cox \frac{W}{L} (V_{in} - V_T)^2 \cdot R_L$ προκύπτει ν έχουμε

$$\frac{1}{2} R_L K \cdot (V_{in} - V_T)^2 + (V_{in} - V_T) - V_{DD} = 0$$

οπού δεινώνεται πώς η γεωμετρία του γραφίστρου είναι συνδεόμενη με το $K = \frac{W}{L} \mu \cdot Cox$.

Άριστη την αίσην της εξίσωσης προκύπτει ότι $V_{in} - V_T = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2V_{DD} \cdot R_L \cdot K}}{R_L \cdot K}$

Επιστρέφει $V_{in}(\max) = V_T + \frac{-1 + \sqrt{1 + 2V_{DD} \cdot R_L \cdot K}}{R_L \cdot K}$


• Αν το V_{in} παρεί μεγαλύτερη τιμή το γραφίστρο περιέι στην γεωμετρία της περιοχής λειτουργίας.

Έτσι γε ούτε τις περιπτώσεις πρέπει

$$V_T \leq V_{in} \leq V_T + \frac{\sqrt{1+2V_{DD}R_LK}}{R_LK} - \frac{1}{R_LK}$$

- Παρατηρούμε ότι αν δεν μερικάνε την ταινία προφοροοιας τότε μεγαλύτερο από το πρώτο όρο για το V_{in} . Αυτό είναι πορτοκαλί γιατί η αύξηση του V_{DD} δίνει σύντομη και απλή μεγαλύτερη χώρα για ενίσχυση.

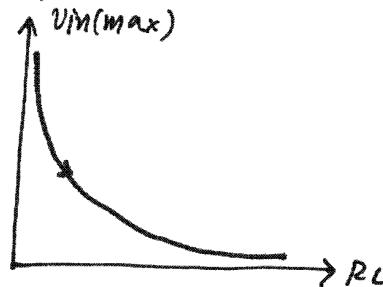
- Αριθμείτε αναλυτικά την ανισότητα R_L τότε μετατίθεται το πόριμο όρο του V_{in} .



Τα οποία $V_{in(min)}$ και $V_{in(max)}$ για την ταινία είσοδου φράσσουν αντερούχα και της δινοτεί την τύχη για την ταινία εξόδου. Η μέγιστη τύχη της εξόδου επιτωρχεύεται όταν $V_{in} = V_T$ (μόδις που έχει ανοίξει το γρανζίστορ) ενώ η ελεύθερη στάση $V_{in} = V_{(max)}$ (μόδις που το γρανζίστορ παρατίθεται στον κορμό). Έτσι, τα οποία για την ταινία V_{out} είναι τα εξής.

$$V_{DD} \geq V_{out} \geq \frac{\sqrt{1+2V_{DD}R_LK}}{R_LK} - \frac{1}{R_LK}$$

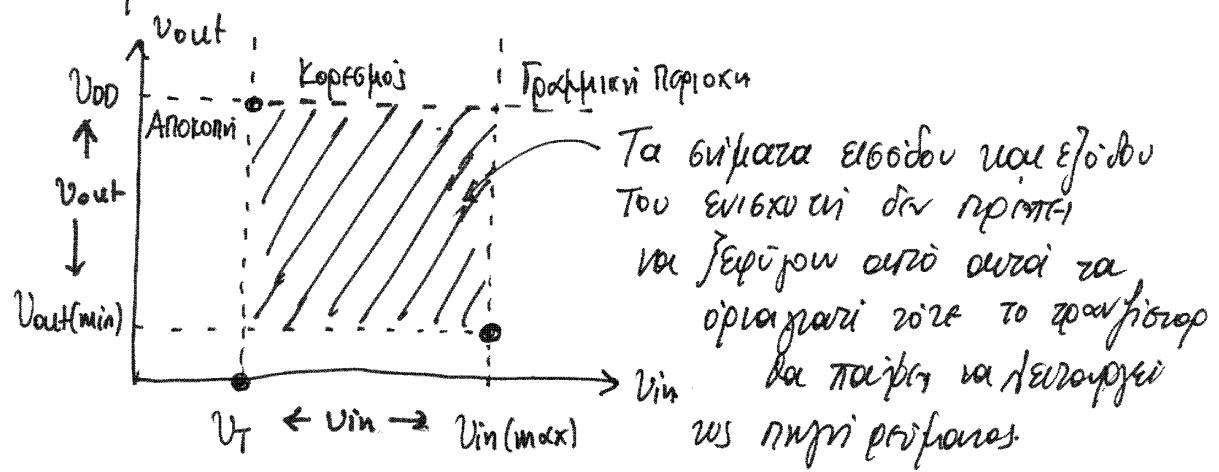
Ας λυγχαρίσουμε τις είναι κοντό διαγράμμιτα τα οποία του V_{in} και V_{out} δε προκύπτει το εξής αποτέλεσμα:



Τριποληφή ου για $V_{in} > V_T \Rightarrow V_{in} \leq V_{in,max}$ ου

$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2} k \cdot (V_{in} - V_T)^2 \cdot R_L \text{ επομένως το διαγράφμα}$$

εισόδου είσοδου θα έχει την εξής μορφή.

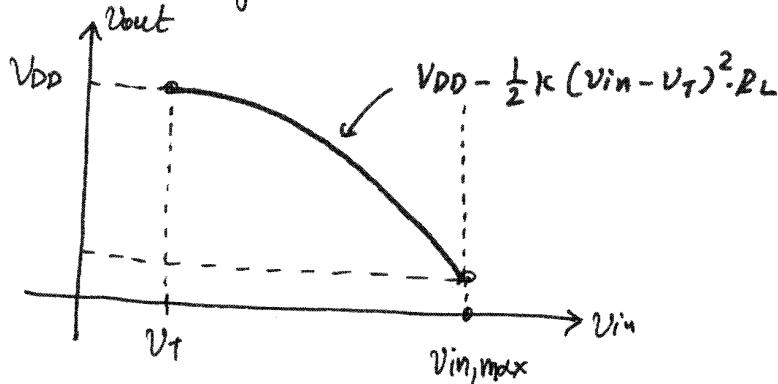

Έκτος μια εκτίνα των όπιων εισόδου-είσοδου που τη σχέση μεταξύ των αι. μετατρέπουμε τη συμβολική παρασταση του κυκλώματος, δημιουργώντας την εικόνα. Αν υπολογίζουμε το λόγο $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ προκύπτει οι

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{DD}}{V_{in}} - \frac{1}{2} k \cdot R_L \frac{(V_{in} - V_T)^2}{V_{in}} \quad \text{Για τη περιοχή που μετατρέπεται}$$

ο λόγος $\frac{V_{out}}{V_{in}} > 1$ πράγμα που δημιουργεί οι εισήγηση η είσοδος είναι μια ενίσχυση την είσοδο. Αյ δημιουργεί είσοδο παραστατική. $V_{DD}=10V$ $k=1mA/V^2$ $R_L=10k\Omega$ και $V_T=1V$. Τοτε προκύπτει οι $V_{out} = 10 - 5(V_{in} - 1)^2$

V_{in}	V_{out}
1	10
1.4	9.2
1.5	8.8
1.6	8.2
1.7	7.55
1.8	6.8
1.9	5.95
2	5
2.1	3.95
2.2	2.8
2.3	1.55
2.32	1.28
2.35	0.8875
2.4	0.2

Η είσοδος σε μια περιοχή την την V_{in} είναι ους ενίσχυση. Για παραστατική η αλλαγή παραστατική $0.1V$ στην είσοδο από $1.9V \rightarrow 2V$ οδηγεί σε μια αλλαγή στην είσοδο από $5.95V \rightarrow 5V$: $\Delta V_{out} = 0.85V$
Αναλογικά $\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = 9.5$

Αναλογικά στην είσοδο κινείται γύρω από το $1.6V$ με εύρος $\pm 100mV = \pm 0.1V$ τοτε η είσοδος αυξομείνεται κατά $\pm 600mV$. Έτοιμο κέρδος της είσοδης είναι $\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = 6$

Παραπάνω είναι οι μεγαλύτερες σε ποσό περιοχές που χρειάζονται για την εγκατάσταση της περιφερειακής πλατφόρμας που παρέχει την ενέργεια της περιοχής. Επίσημη, αυτή η ενέργεια της περιοχής θα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή της από 1 Volt έως και 2 Volt συναρπάζοντας τον χρόνο της της περιοχής για να διατηρηθεί στην υψηλή της παραγωγή. Ανταντί για την παραγωγή της περιοχής από 1 Volt θα είναι περισσότερη από 2 Volt για να διατηρηθεί στην υψηλή της παραγωγή. Τέλος, για την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt θα είναι περισσότερη από 3 Volt για να διατηρηθεί στην υψηλή της παραγωγή.

Έτσι, η πρώτη φάση της κατασκευής της απομεταβολής θα είναι η παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.


- Η πρώτη φάση της κατασκευής της απομεταβολής θα είναι η παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.
- Η πρώτη φάση της κατασκευής της απομεταβολής θα είναι η παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.

Το πρώτο βήμα της παραγωγής της απομεταβολής θα είναι να διατηρηθεί το περιβάλλον της περιοχής από 2 Volt για να διατηρηθεί την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.

Εγκατάσταση περιφερειακής πλατφόρμας (πλαίσιο της ενέργειας).


Για να εγκατασταθεί η πλατφόρμα πρέπει να έχει την προστασία της περιοχής από την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt. Ο πρώτος βήμας της παραγωγής της περιοχής από 2 Volt θα είναι να διατηρηθεί την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt για να διατηρηθεί την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.

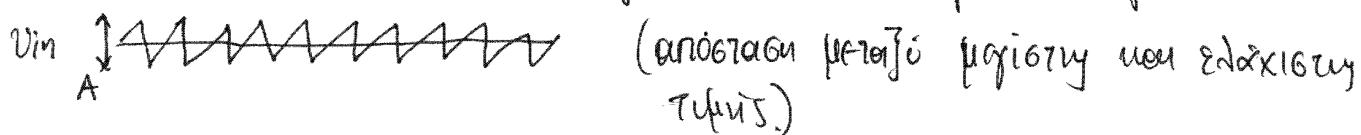Υποθέτεται ότι τα παρακάτω παραδείγματα της παραγωγής της περιοχής από 2 Volt είναι μεγάλης μακονικότητας και αποτελούνται από την παραγωγή της περιοχής από 2 Volt.



Αν το τριγωνικό ακολουθείται κάτιονα σήμα από τα 0 Volts έως την μέση της περιοχής + $\frac{A}{2}$ και - $\frac{A}{2}$ τότε η μηχανική παραγωγή της περιοχής θα είναι ίση με την ηλεκτρική παραγωγή της περιοχής. Θα γίνεται από $A/2 > V_t$ επιρρόμενη.

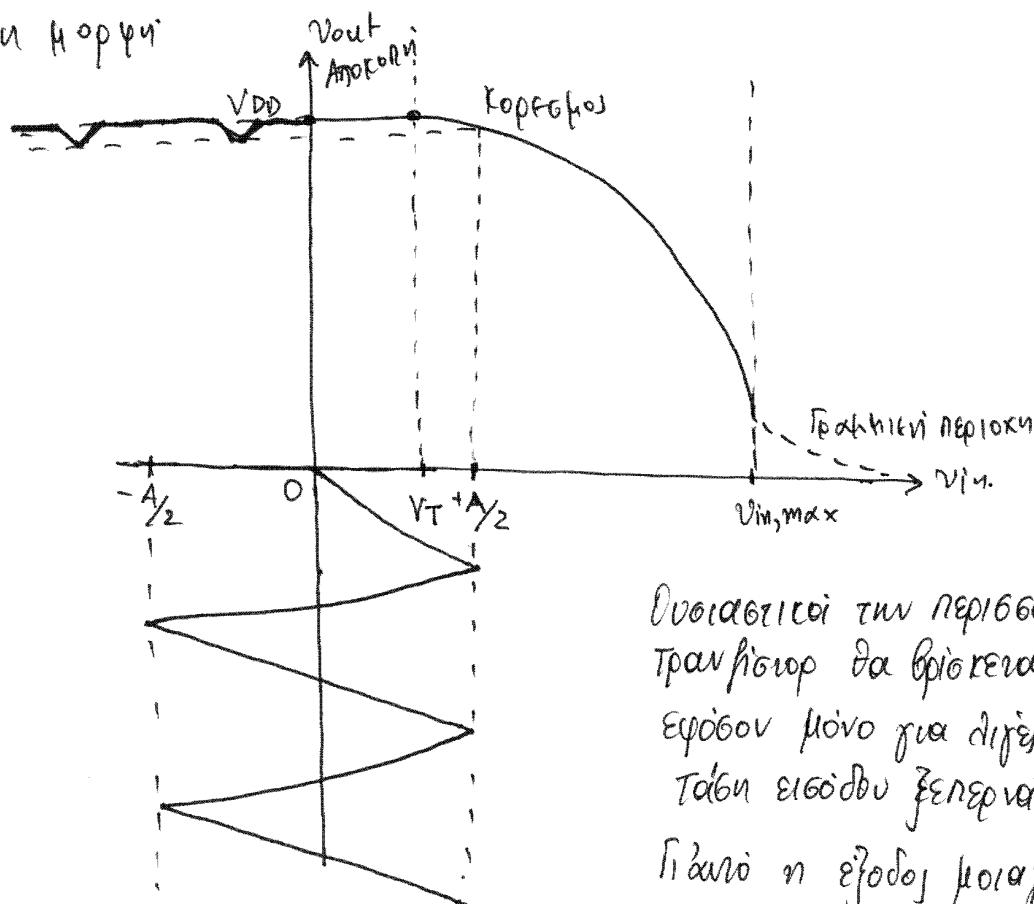6το πραγματικό ρα δήμη. Το ίδιο η εξόδος του συνιστών θα είναι ότι α
περισσότερη μορφή




Δυολογίζοι την περιβολή μέχρι το πραγματικό ρα δημιουργεί στην απόκομη εφόσον μόνο για διάγει στριψί την τάξη εισόδου γενεράτε το V_t .

Γίνεται η εξόδος μοιάζει με είναι μεγάλης γύρω στο VDD εκτός αυτού της λειτουργίας που $Vin \geq V_t$.


Στην ανάθετη περιπτώση που η εισόδος δεν γενεράτε το V_t του πραγματικού ρα την εξόδος θα είναι μόνιμη στο VDD αφού το πραγματικό ρα δημιουργεί στην περιοχή της ανοτονίας μη επιφρέσκοντας τη φύση του πρήματος.

Έτσι για να καταχθίσουμε το πραγματικό ρα δημιουργεί στην περιοχή του κορεγού περικαίροντας τη μεταστήματα ενισχυούντας επομένει με κατόπιν τρόπο να μη πραγματικό ρα δημιουργεί στην περιοχή της μεταστήματα μετατρέποντας την εισόδου γύρω αυτό μετατρέποντας την $Vbias$ έτσι ώστε οι τύποι $Vbias - \frac{A}{2}$ και $Vbias + \frac{A}{2}$ να παρατίθενται μέσα στο διάστημα V_t και $Vin(max)$ για το σημαντικό εισόδου.

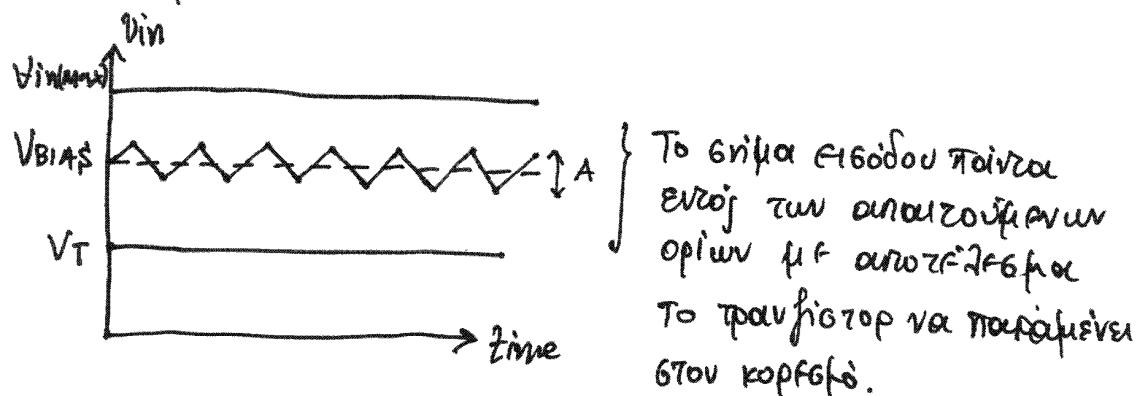

Το σημαντικό εισόδου παίρνει εύρος την ανασυρμένη οπίων με αυτοτριγγίστρο το πραγματικό ρα παρακάμβει στους κορεγούς.

Η επιλογή της συγκεκριμένης σημείου λειτουργίας για τη σύνταξη εισόδου (DC bias point) γύρω από το οποίο παρατηρούμε την αλλαγή της εισόδου, καθορίζει ενα
σταθερό σημείο λειτουργίας για την εξόδο γύρω από την οποία παρατηρούμε την
ενισχυόμενη αλλαγή της εισόδου. Το ίδιο συμβαίνει και για τη συγχρόνωση
του ρεύματος. Για παράδειγμα αν η εισόδος που μεταβαθμίζεται στο χρώμα "μεταφερούσι"
γύρω από το σημείο Voilay τότε το ρεύμα που δε βιαστεί το κυρτότατο ακόμη.
και στην διανομή σημεία εισόδου θα είναι $I_{BIAS} = \frac{1}{2} \mu C_o \times \frac{W}{L} (V_{bias} - V_T)^2$
Το ρεύμα αυτό καθορίζει και το σημείο λειτουργίας της εξόδου όπως της
εκθέτη $V_{out(bias)} = V_{DD} - I_{BIAS} \cdot R_L = V_{DD} - \frac{1}{2} \mu C_o \times \frac{W}{L} (V_{bias} - V_T)^2 R_L$.

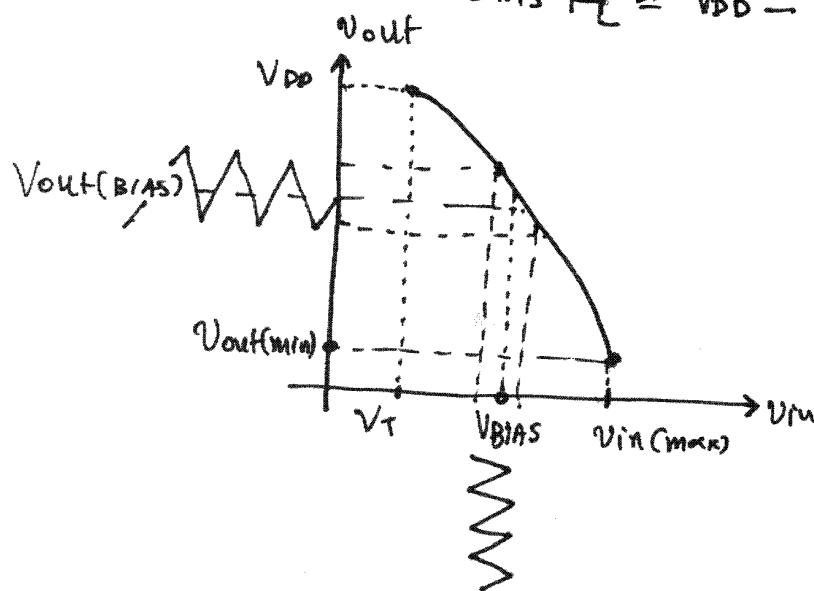


Η επιλογή του κανονικού V_{BIAS} εξαρτάται από πολλούς παραγόντες.

- ① Η επιλογή του σημείου λειτουργίας καθορίζει πόσο μεγάλες διακυμάνσεις επιχρεπτού ή
η σύνταξη εισόδου, W/G , όποιες η μεγιστηριακή της $V_{BIAS} + \frac{A}{2}$ να μην γενερούνται την
επιχρεπτη $V_{EN(max)}$, αλλά, όποιες και η ελάχιστη της της εισόδου $V_{BIAS} - \frac{A}{2}$
να μην γίνουν μικρότερη από V_T . Για να πενώσουμε τη μεγίστημα διακυμάνσης
διακυμάνσης θα επιτελέσουμε τη V_{BIAS} να είναι 670 μέτρα μεταπέδων V_T και
 $Vin(max)$.
- ② Όπως είδαμε νωρίτερα ότι η σύνταξη πλησιάζει το $Vin(max)$ Τόσο μεγαλύτερη
το ρεύμα που μεταδούμε το περικύρκε. Ήτε αύτη αριθμητική ή
εντατική V_{BIAS} ποσού κοντά στο $Vin(max)$. Η εκθέτη του ρεύματος για το σημείο

Λειτουργίας της αυστηρού στο επίπεδο της διαφύσεως.

- ① Επίσημη η επίδραση του ενός επιπλέον λειτουργικού μηχανισμού που περιορίζει αυτό την κατανοήσιμην ιδιότητα του ενισχυτή. Αυτό αντοχόνα φροντίζει την αστάθεια της λειτουργίας του ενισχυτή επιβάλλοντας όμως συγχετρωμένη γέφυρα για. Το V_{BIAS} μέσω του $I_{BIAS} = \frac{1}{2} k \cdot C_o \cdot \frac{w}{L} (V_{BIAS} - V_T)^2$
- ② Τέλος μια ακόμη παραστατική του μηχανισμού που καθορίζει την επίδραση του ενός επιπλέον λειτουργικού μηχανισμού είναι η ημίγενη επιχρήση διακόπτων της εξόδου. Για παραδείγματα θεωρείται κατόπιν εφαρμογής μηχανισμού που διέθετε το V_{out} και είναι πάντα μηγαλύτερο από την συγχετρωμένη γέφυρα. Έτσι, εφόσον το ενισχυτής αντιτίθεται και απορίσουμε το V_{BIAS} μέσω του $V_{out(BIAS)} = V_{DD} - I_{BIAS} R_L = V_{DD} - \frac{1}{2} k \cdot C_o \cdot \frac{w}{L} (V_{BIAS} - V_T)^2 \cdot R_L$ να είναι το ίδιο με το $V_{out(BIAS)}$ δοκιμαστεί.

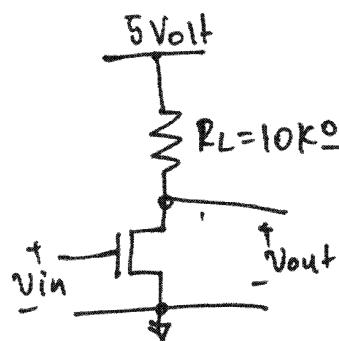Για παραδείγματα θαυμάστε του παρακάτω ενισχυτή:



$$\text{Για το τρανζιστόρ } k = \mu C_o \frac{w}{L} = 1 \text{ mA/V}^2 \text{ και } V_T = 1 \text{ Volt.}$$

$$\text{Οι εγκαρφαγές της γέφυρας είναι } V_{in(min)} = V_T = 1 \text{ Volt} \\ \text{και } V_{in(max)} = V_T + \frac{\sqrt{1+2V_{DD} \cdot R_L \cdot k}}{R_L k} \cdot \frac{1}{R_L k} = 1.9 \text{ Volt.}$$

Άρα $1 \leq V_{in} \leq 1.9$. Το ενήμερο μηχανισμό πρέπει να κινηθεί μόνο μέσα σ' αυτήν την περιοχή ώστε το τρανζιστόρ να είναι στον κορεκτό. Έτσι, αν δέσουμε να μηγενοποιηθούν την διάκριση διακυμάνσεων της εισόδου θα είναι καλό να διατηρήσουμε για V_{BIAS} το μέσο του διαγράμματος. $V_{BIAS} = 1.45 \text{ Volt}$


Η απόδοση αυτή καθορίζεται ως το πρώτο πολύτημα I_{BIAS} που δε συρρέει του ενισχυτής ανεξάρτητα της εισόδου δε είναι $I_{BIAS} = \frac{1}{2} k (V_{BIAS} - V_T)^2 = 0.1 \text{ mA}$ (Θεωρείται ότι τη λειτουργία της περιήλαβε την αντανακλαση της εναλλαγής της εισόδου γύρω από το V_{BIAS})

To perika auto da dimougrafee kia souxekplifiri stinou tisou stin RL.
 O dimougrafou To Vout na virizou gipw auto zo $V_{out(BIAS)} = V_{DD} - I_{BIAS} \cdot R_L =$
 $= 5 - 0.1 \cdot 10 = 4 \text{ Volt}$.

Ai n eisodou enikdipenai na xryseifontei ei oido zo diaigrafika auto zo
 $1 \text{ Volt} \leftrightarrow 1.45 \text{ V}$ naa auto zo $1.45 \text{ V} \leftrightarrow 1.9 \text{ Volt}$ wste zo arpos zu eisodou
 da einai $V_{out(max)} = 5 \text{ Volt}$ naa $V_{out(min)} = 0.9 \text{ Volt}$. Tiaparhrofou, ou
 ou naa zo enikdipenai eisodou einai enikdiponiko gipw auto zo $V_{BIAS} = 1.45 \text{ V}$ kai
 pifis 167V diakriptou ton $\pm 0.15 \text{ Volt}$, anadipa to enika eisodou kivenzou $+1 \text{ Volt}$
 kai -1 Volt auto zo $V_{BIAS(OUT)} = 4 \text{ Volt}$ wst naa -3.1 Volt . Avsi n alegoumerpia
 tou enikdiponoi tou enikdipenai eisodou operidou 670V fm-pafifiki xeprismopoiouoi
 da bofwnedei stin enikdipenai eritza.

Tropos paidisou tou enikdipou

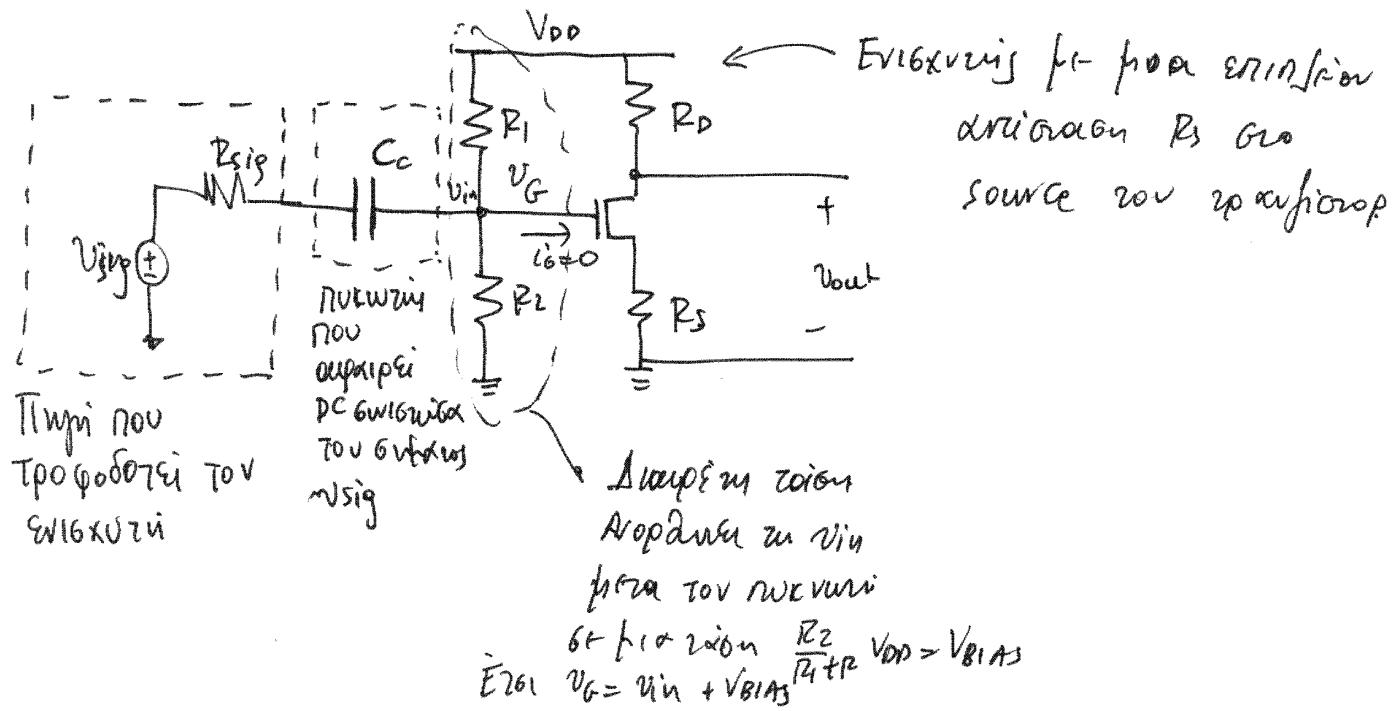Stin paidisou enikdipou da neikyrapooume na enikdipoume naa zpoum paidisou zo
 enikdipou 67 fm zaion V_{BIAS} pou da efasparifi naa zo zpoum paidisou da
 einai enikdipou 670V kai kai. H graki n dafni naa enikdipou pifis kai zo
 kai kai naa paidisou enikdipou naa enika naa akontoudei.



Η αυτογενής R_s διαδίδει στον γερανό μέσω του ενισχυτή προσεγγίζει παρόλο που μπορεί να υποστεί κάποιας αντιστάσεις δομής δριβών, αφού οι δριβοί εργάζονται και στανταρικών παραγόντων. Στο κακόφαστο σε αυτή τη περιπτώσει $V_G = V_{GS} + R_s \cdot I_D$ οπου $R_s \cdot I_D = V_s$. Είδει με παραδειγματικό περιπτώση το I_D αυξάνεται με εφόσον το V_G αυξάνεται πάνω πάνω στην προστιθέμενη V_{GS} και μετατρέπεται σε μεγαλύτερη τιμή από την αρχική της τιμή προστιθέμενης V_{GS} που θα μετατρέψει την προστιθέμενη V_s σε μεγαλύτερη τιμή προστιθέμενης V_s που θα μετατρέψει την προστιθέμενη V_s σε μεγαλύτερη τιμή προστιθέμενης V_s .

Ο πυκνωτής χρησιμεύει ωστε να εξαγγίζει οποιαδήποτε DC συνιστώσα του. Βιβλίων ειδόδου. Η τιμή του C_C πρέπει να επιλέγεται με τεράποντο μέσον να μοιάζει με βραχυκύκλικα πλάκα της ευχρόμιας του V_{in} . Είδει το V_{in} που έχει την πυκνωτή κωνική γρήγορα και το V_{out} που διαθέτει την πυκνωτή που διατίθεται.

