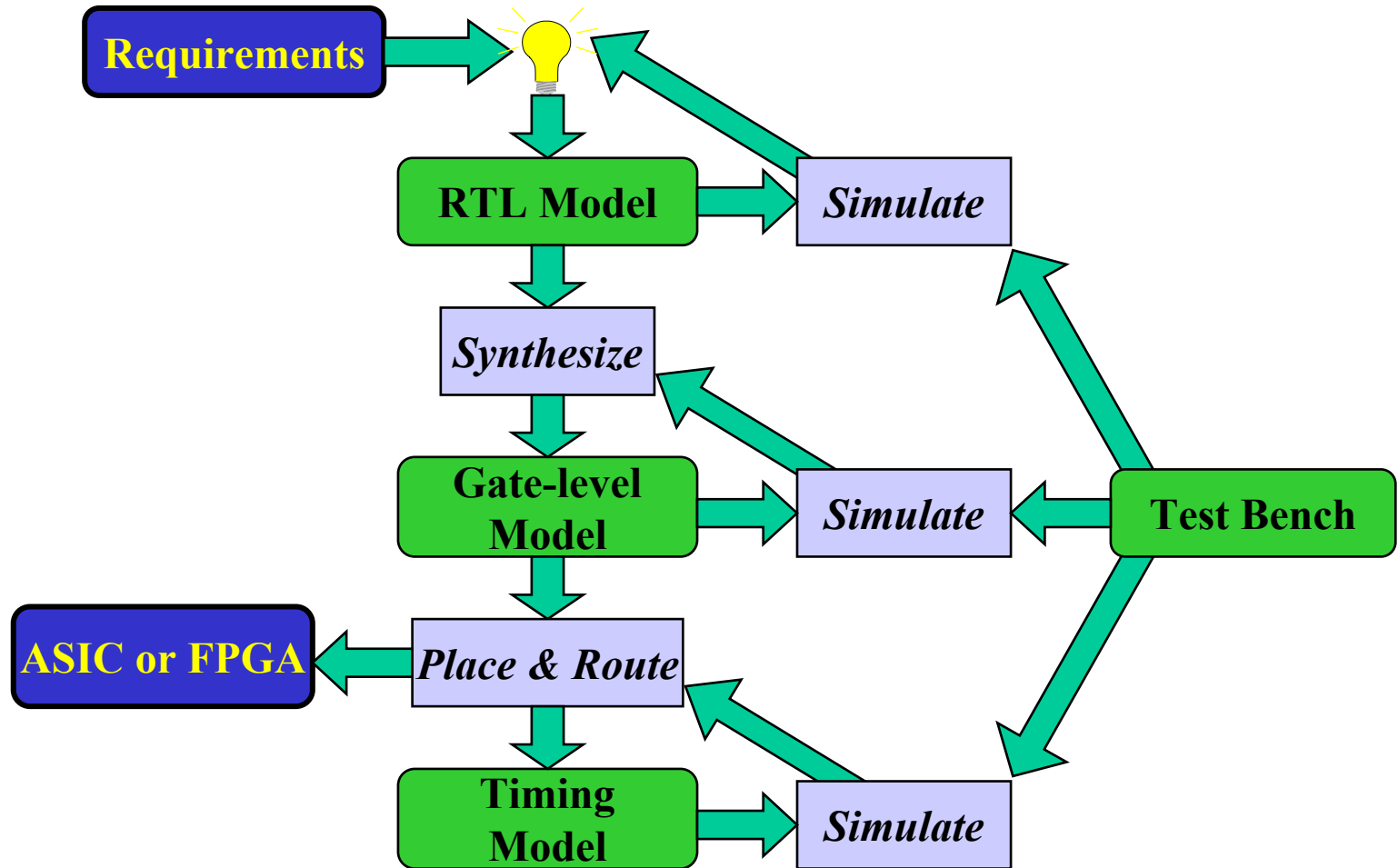


HY-225

Verilog HDL. Τα βασικά...

Βασική Ροή Σχεδίασης



Τι είναι η Verilog;

- Verilog Hardware Description Language(HDL)
 - Μία υψηλού επιπέδου γλώσσα που μπορεί να αναπαραστεί και να προσομοιώνει ψηφιακά κυκλώματα.
 - Hardware concurrency
 - Parallel Activity Flow
 - Semantics for Signal Value and Time
 - Παραδείγματα σχεδίασης με Verilog HDL
 - Intel Pentium, AMD K5, K6, Athlon, ARM7, etc
 - Thousands of ASIC designs using Verilog HDL
- Other HDL : VHDL, SystemC, SystemVerilog


Συμβάσεις στην γλώσσα Verilog

- Η Verilog είναι case sensitive.
 - Λέξεις κλειδιά είναι σε μικρά.
- Σχόλεια
 - Για μία γραμμή είναι //
 - Για πολλές /* */
- Βασικές τιμές 1-bit σημάτων
 - 0: λογική τιμή 0.
 - 1: λογική τιμή 1
 - x: άγνωστη τιμή
 - z: ασύνδετο σήμα. high impedance

Αριθμοί

- Αναπαράσταση αριθμών
 - `<size>' <base_format><number>`
`<size>` δείχνει τον αριθμό απο bits
`<base_format>` μπορεί να είναι : d, h, b, o
 - Όταν το `<size>` λείπει το μέγεθος καθορίζεται από τον compiler.
- `100 // 100`
- `4'b1111 // 15, 4 bits`
- `6'h3a // 58, 6 bits`
- `6'b111010 // 58, 6 bits`
- `12'h13x // 304+x, 12 bits`


Μεθοδολογία Σχεδίασης

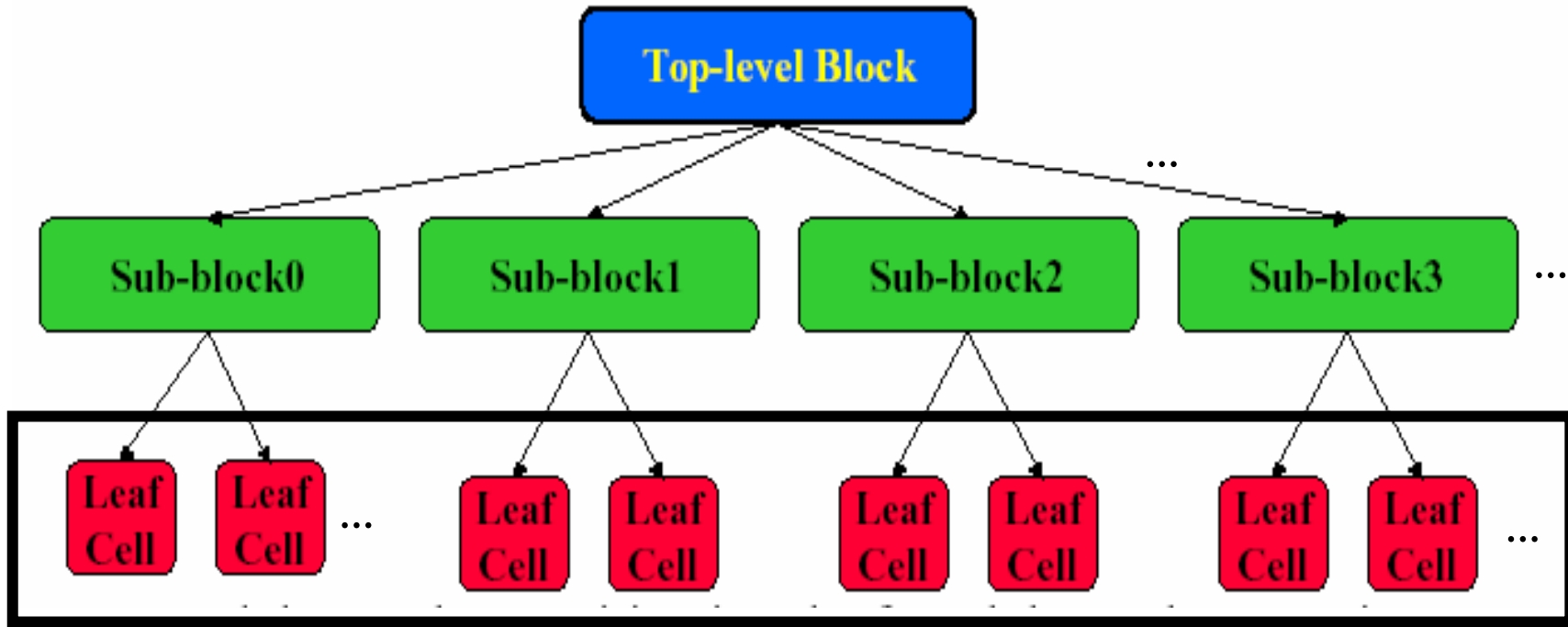

Τελικό σύστημα αποτελείται από τα Leaf blocks που τρέχουν όλα παράλληλα. Δεν υπάρχει program counter στην Verilog.

Βασικό Block: Module


Name: arith

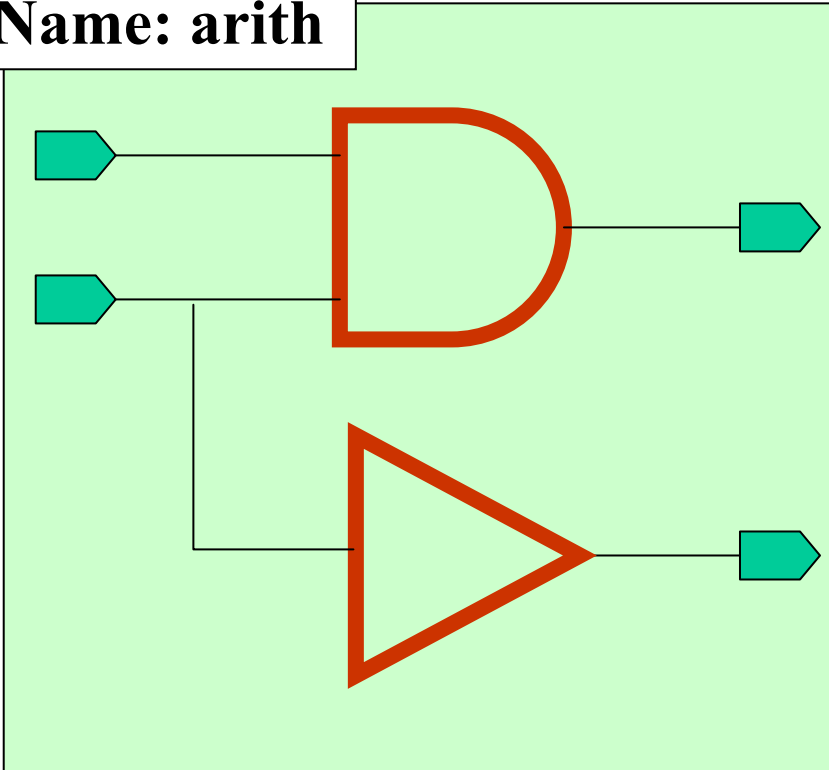

```
module arith (out1, out2,  
in1, in2);  
output out1, out2;  
input in1, in2;  
...  
...  
endmodule
```

Πόρτες ενός Module

Name: arith1

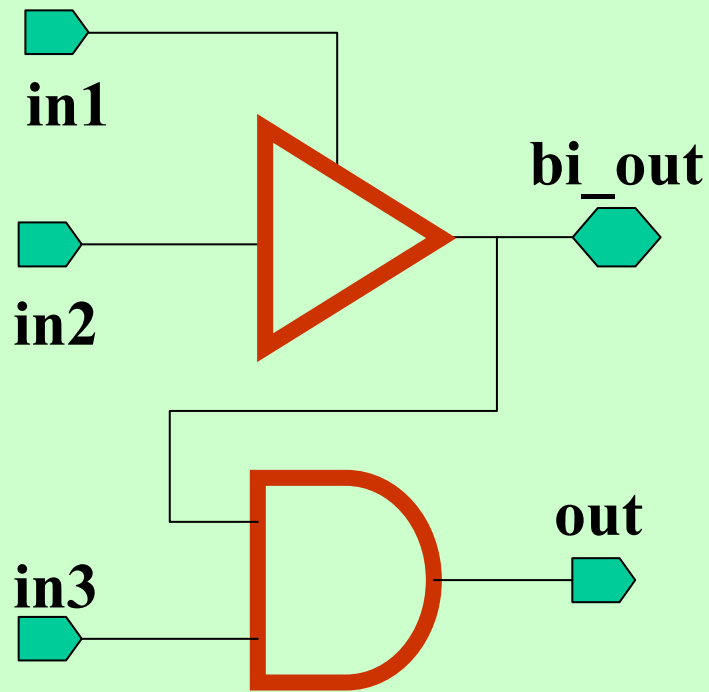


```
module arith1 (bi_out, out, in1,  
              in2, in3);  
  inout bi_out;  
  output out;  
  input in1, in2;  
  input in3;  
  ...  
  ...  
endmodule
```


Modules vs Instances

- Instantiation είναι η διαδικασία δημιουργίας αντικειμένου από το module.

Storage Cell

 

\overline{S}	\overline{R}	Q	\overline{Q}
0	0	undef	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	\overline{Q}

```
module nand(out, a, b,);  
input a, b;  
Output out;  
wire out;  
    out = ~ (a & b);  
endmodule
```

```
module SRLATCH(Q, Qbar, Sbar, Rbar);  
input Sbar, Rbar;  
output Q, Qbar;  
  
// Instantiate lower-level modules  
nand n1(Q, Sbar, Qbar);  
nand n2(Qbar, Rbar, Q);  
  
endmodule
```

Χρόνος Προσομοίωσης

- ``timescale <time_unit>/<time_precision>`
 - `time_unit`: μονάδα μέτρησης χρόνου
 - `time_precision`: ελάχιστο χρόνο βήματα κατά την προσομοίωση.

Μονάδες χρόνου : s, ms, us, ns, ps
- `#<time>` : αναμονή για χρόνο `<time>`
 - `#5 a=8'h1a`
- `@<σήμα>` : αναμονή μέχρι το σήμα να αλλάξει τιμή
 - `@ (posedge clk)`
 - `@ (negedge clk)`
 - `@ (a)`

Module Body

- Declarations

- always blocks. Μπορεί να περιέχει πάνω από ένα
- initial. Μπορεί να περιέχει ένα ή κανένα.
- primitives

- Instantiations

```
module test(a, b,);  
input a; output b;  
reg b; wire c;  
  
always @(posedge a) begin  
    b = #2 a;  
end  
  
always @(negedge a) begin  
    b = #2 ~c;  
end  
  
not N1 (c, a)  
  
initial begin  
    b = 0;  
end  
endmodule
```

Τύποι μεταβλητών στην Verilog

- `integer` // αριθμός
- `wire` // καλώδιο – σύρμα
- `reg` // register
- `tri` // tristate

Wires

- Συνδυαστική λογική (δεν έχει μνήμη)
- Γράφος εξαρτήσεων
- Μπορεί να περιγράψει και ιδιαίτερα πολύπλοκη λογική...

```
wire sum = a ^ b;  
wire c = sum | b;  
wire a = ~d;
```

```
wire sum;  
...  
assign sum = a ^ b;
```

```
wire muxout = (sel == 1) ? a : b;  
wire op = ~(a & ((b) ? ~c : d) ^ (~e));
```

Registers (ακολουθιακή λογική)

- Στοιχεία μνήμης
- ... κάτι ανάλογο με μεταβλητές στη C
- Μόνο registers (οχι wires) παίρνουν τιμή σε initial και always blocks.
- Synthesizable code:
 - Αναθέσεις «κοντά»
 - Εξάιρεση: test bench
- Hold time

```
reg a;  
  
initial begin  
    a = 0;  
    #5;  
    a = 1;  
end
```

```
reg q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (load)  
        q = #2 d;  
end
```


Συνδέσεις μεταξύ Instances

- Με βάση την θέση
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder (A, B, C) // Sum = A, In1 = B, In2 = C`

- Συσχετίζοντας ονόματα
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder (.In2(B), .In1(A), .Sum(C))`
`// Sum = C, In1 = A, In2 = B`

Buses

Name: arith2

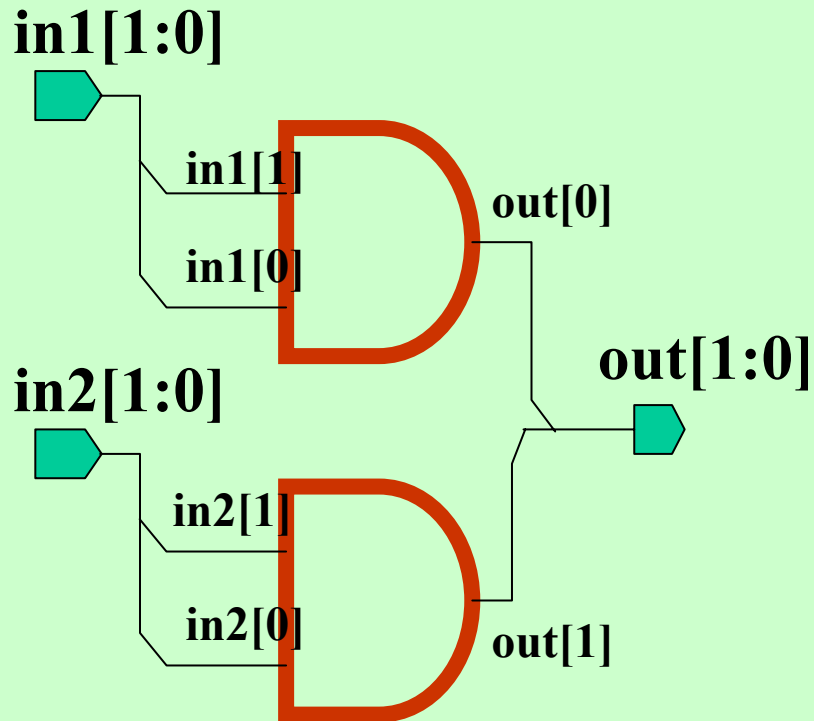

```
module arith2 (out, in1,  
in2);  
  
output [1:0] out;  
  
input [1:0] in1, in2;  
  
...  
  
...  
  
endmodule
```


Buses (cont)

```
module adder(a, b, sum, cout);  
  
input  [7:0] a, b;  
output [7:0] sum;  
output          cout;  
  
wire [8:0] tmp = a + b;  
  
wire [7:0] sum  = tmp[7:0];  
wire          cout = tmp[8];  
  
endmodule
```

- Καμία διαφορά στη συμπεριφορά
- Συμβάσεις:
 - [high : low]
 - [msb : lsb]
- Προσοχή στις συνδέσεις εκτός του module...



Γράψιμο Κώδικα

- Η λειτουργία ενός module μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους:
 - Behavioral (επίπεδο πιο κοντά στην λογική)
Παρόμοια με την C – ο κώδικας δεν έχει άμεση σχέση με το hardware.
π.χ. `wire a = b + c`
 - Gate level/structural (επίπεδο κοντά στο hardware)
Ο κώδικας δείχνει πως πραγματικά υλοποιείται σε πύλες η λογική.
π.χ.
`wire sum = a ^ b;`
`wire cout = a & b;`

Testing

Hierarchical Testing

  
- Modules
 - Individual
 - **Block-level simulation**
- Design Simulation
 - Top level / **System-level**
 - Stimulus block
(Test bench)
- Evaluations




Προσεγγίσεις για έλεγχο σωστής λειτουργίας

- Testbench : top module που κάνει instantiate το module που τεστάρουμε, δημιουργεί τις τιμές των εισόδων του και ελέγχει ότι οι έξοδοί του παίρνουν σωστές τιμές.

Προσέγγιση 1

 

Προσέγγιση 2

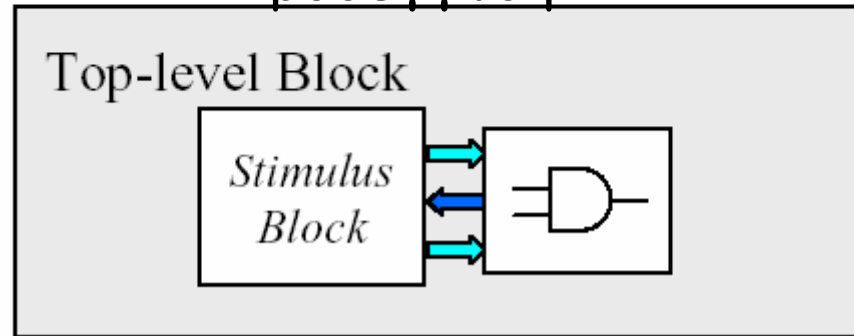

Ένα απλό «test bench»

```
module test;
  reg a, b;
  wire s, c;

  adder add0(a, b, s, c);

  initial begin
    a = 0; b = 0;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 1;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    b = 1;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 0;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
  end

endmodule
```

```
module adder(a, b, sum, cout);
  input a, b;
  output sum, cout;

  wire sum = a ^ b;
  wire cout = a & b;

endmodule
```

Verilog Simulator

- > **rlogin [garbis, kirkios, levantes, apraktias, pounentes, apiliotis]**
- > **source ~hy225/verilog/scripts/cds_ldv.sh**
- > **mkdir test; cd test**
- > **cp ~hy225/verilog/examples/test.v**
- > **verilog test.v**
- > **signalscan**

signalscan

- **File > Open Simulation File (Διαλέξτε το test.shm/test.trn)**
- **Πατείστε το DesBrows**
- **Επιλέξτε το «test» στο Instances in Current Context**
- **Πατείστε 2 φορές στο «clk»**
- **Πατείστε το AddToWave**

test.v

```
initial
begin
// Start Tracing (signalscan)
$shm_open("test.shm");
$shm_probe(test, "AS");

// print values of clk at stdout each time
// it changes
$monitor ($time, ":clk=%b", clk);
#200
// Stop Tracing
$shm_close();
// Stop Simulation
$finish;
end
```

Ανακεφαλαίωση!

- Συνδυαστική λογική:
 - `wire`
- Ακολουθιακή λογική:
 - `reg`
- Buses:
 - `[high:low]`
- Καθυστερήσεις:
 - `#t`
 - `@ (posedge ...)`
- Δύο τύποι statements:
 - `initial`
 - `always`
- Είσοδος - έξοδος:
 - `input, output`
- Αποτελέσματα:
 - `$display`
 - Cadence waves